
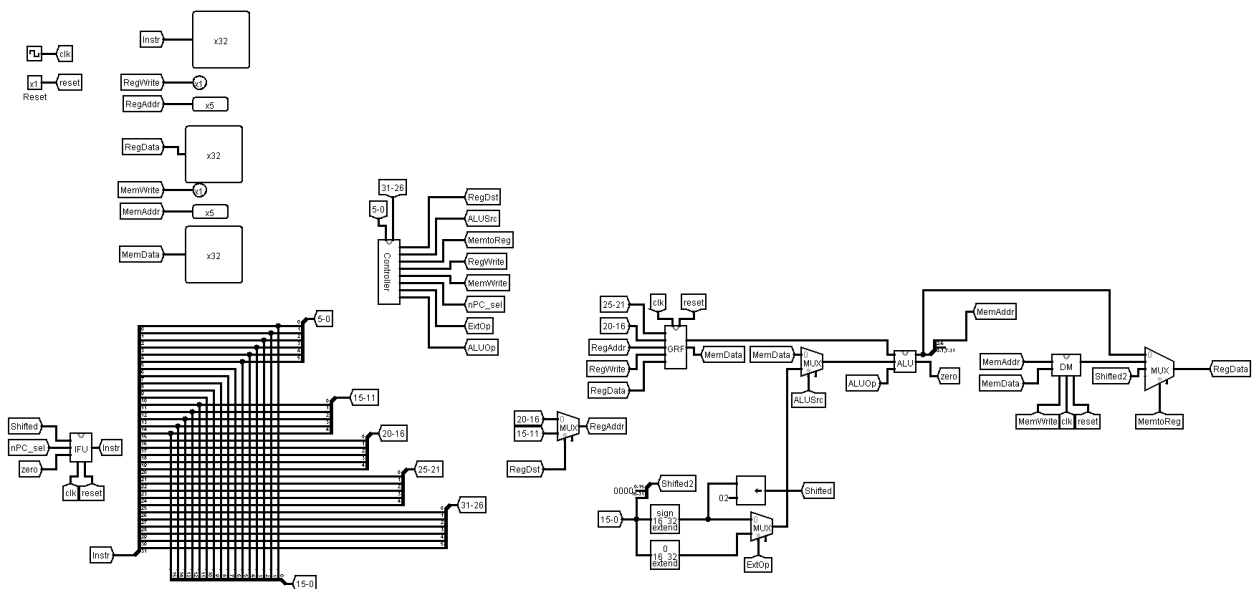


计算机组成课程设计

P3 课下测试 - Logisim单周期

周美廷-76066002


I. 顶层设计

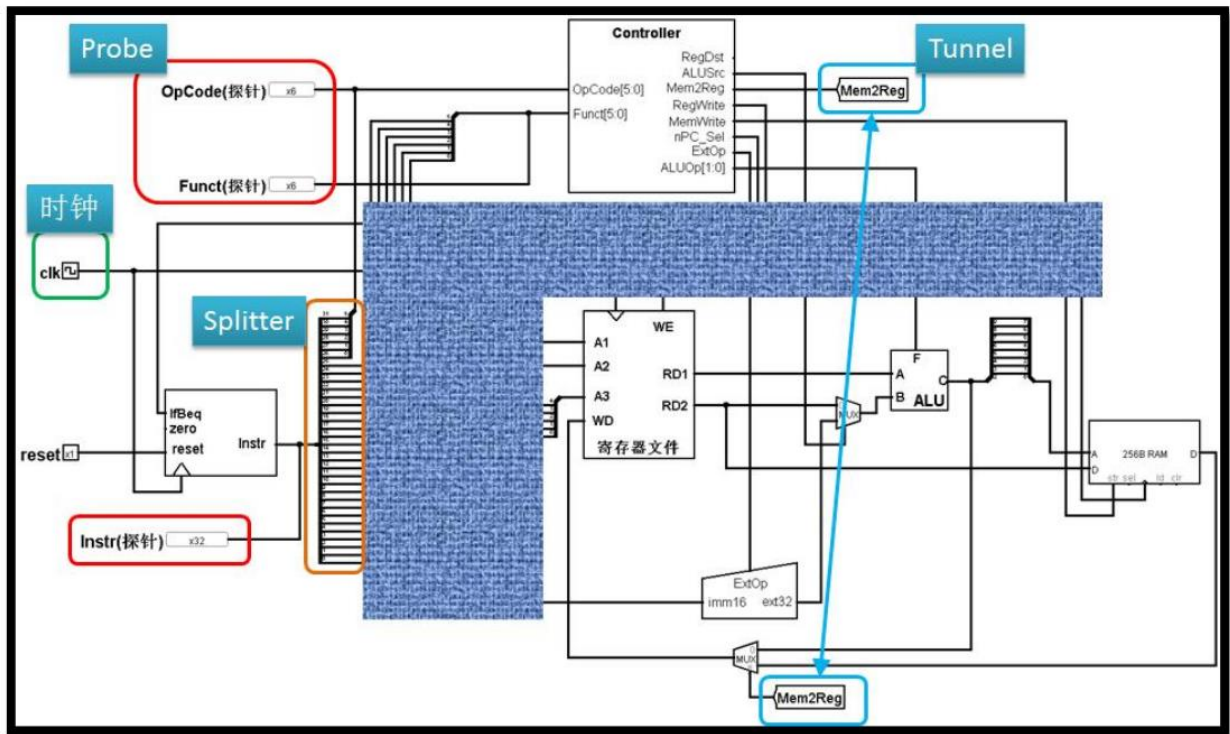

II. 模块规格

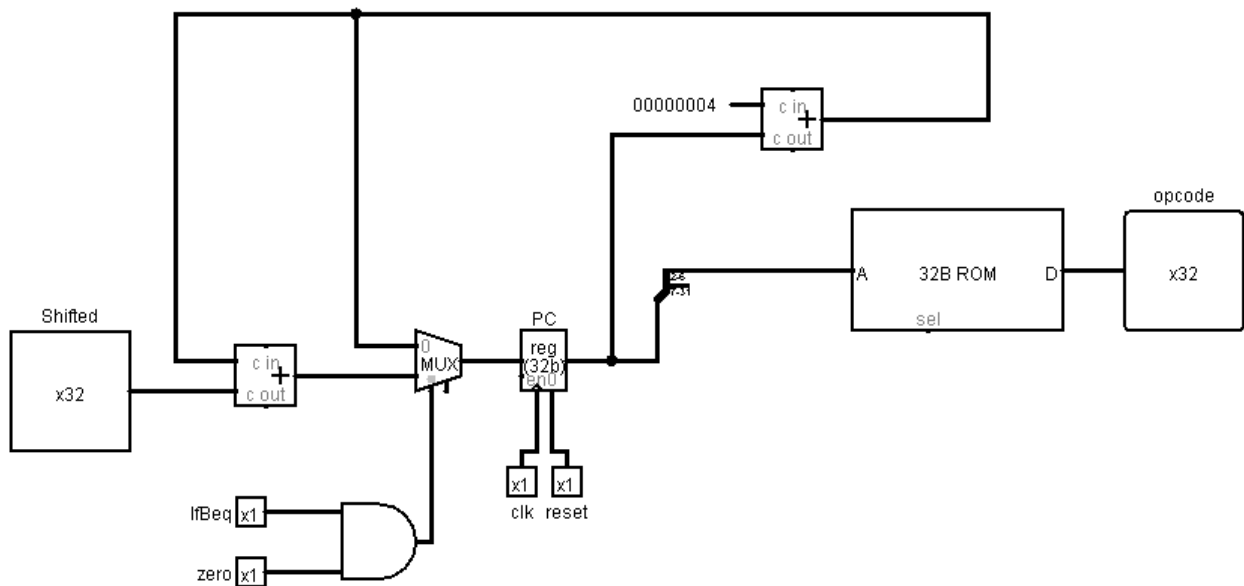1. IFU（取指令单元）：内部包括 PC（程序计数器）、IM(指令存储器)及相关逻辑。


- PC 用寄存器实现，应具有复位功能。
- 起始地址：0x00000000。
- IM 用 ROM 实现，容量为 32bit * 32。
- 因 IM 实际地址宽度仅为 5 位，故需要使用恰当的方法将 PC 中储存的地址同 IM 联系起来。



功能名称	方向	功能描述
IfBeq	I	当前置零是否为 beq 1: 指令为 beq 0: 指令不为 beq
Shifted	I	第 0-15 指令被 Extend 后移植
zero	I	ALU 计算是否为 0 1: 为 0 0: 不为 0
clk	I	时钟信号
reset	I	复位信号
opcode[31:0]	O	32 位 MIPS 指令

 2. GRF（通用寄存器组，也称为寄存器文件、寄存器堆）


- 用具有写使能的寄存器实现，寄存器总数为 32 个。
- 0 号寄存器的值始终保持为 0。其他寄存器初始值均为 0，无需专门设置。



功能名称	方向	功能描述
RegData[31:0]	I	写入数据
RegWrite	I	读写控制信号 1: 写 0: 读
clk	I	时钟信号
reset	I	复位信号
RegAddr[4:0]	I	写寄存器地址
Reg1[4:0]	I	读寄存器地址 1
Reg2[4:0]	I	读寄存器地址 2
RData1[31:0]	O	32 位数据 1
RData2[31:0]	O	32 位数据 2

 3. ALU（算术逻辑单元）


- 提供 32 位加、减、或运算及大小比较功能。
- 可以不支持溢出（不检测溢出）。



功能名称	方向	功能描述
A[31:0]	I	输入数据 A
B[31:0]	I	输入数据 B
ALUctr[1:0]	I	ALU 控制信号 00: 加法运算 01: 减法运算 10: 或运算 11: 比较
zero	O	计算结果是否为 0
Output[31:0]	O	输出结果 32 位

 4. DM（数据存储器）

- 使用 RAM 实现，容量为 32bit * 32。
- 起始地址：0x00000000。
- RAM 应使用双端口模式，即设置 RAM 的 Data Interface 属性为 Separate load and store ports。




功能名称	方向	功能描述
A[4:0]	I	MemAddr 地址
WData[31:0]	I	输入数据 32 位
MemWrite	I	读写控制信号
clk	I	时钟信号
reset	I	复位信号
RData[31:0]	O	输出结果 32 位

5. EXT

- 可以使用 logisim 内置的 Bit Extender。

6. Controller (控制器)

- 使用与或门阵列构造控制信号
- 具体方法看后文

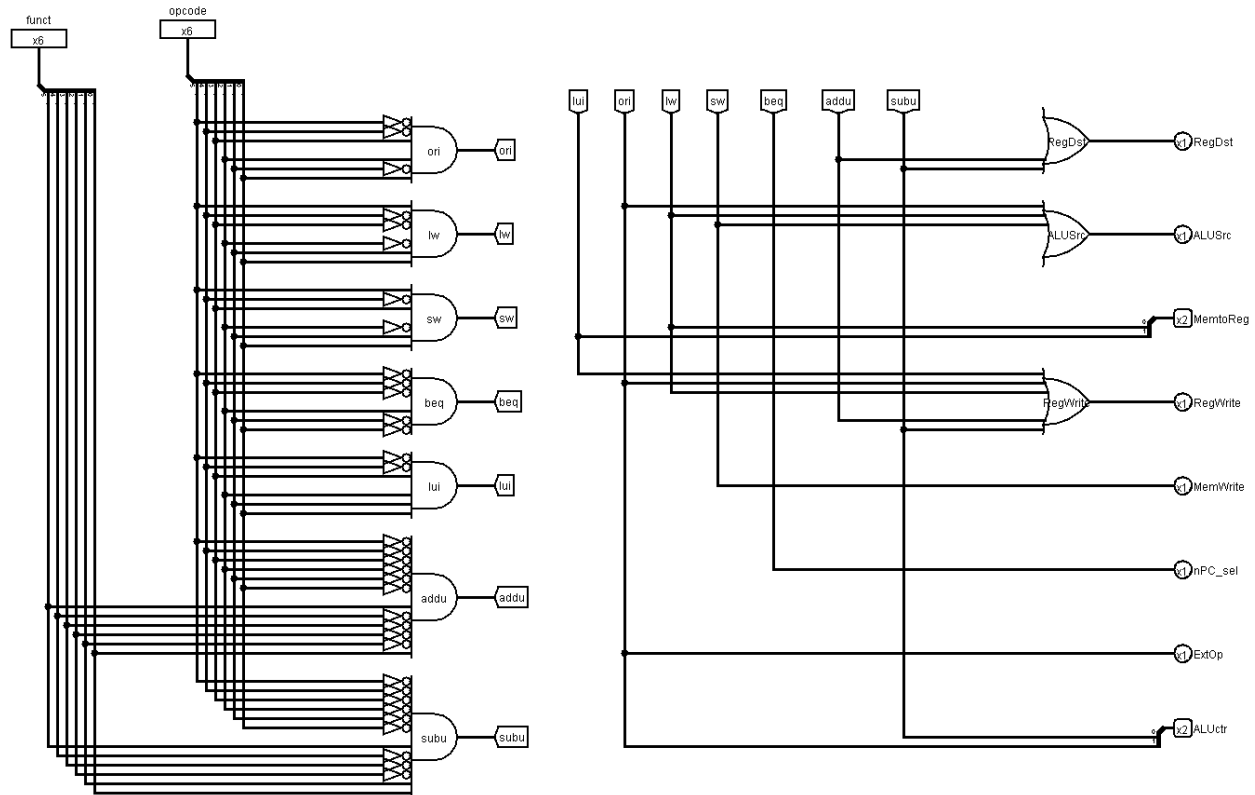

功能名称	方向	功能描述
funct[5:0]	I	Function 6 位
opcode[5:0]	I	Opcode 6 位
RegDst	O	写地址控制
ALUSrc	O	控制 ALU
MemtoReg[1:0]	O	DM 读控制
RegWrite	O	GRF 读写控制
MemWrite	O	DM 写控制
nPC_sel	O	beq 指令标志
ExtOp	O	Ext 扩展控制
ALUctr[1:0]	O	ALU 运算操作控制

III. 控制器设计

funct	100001	100011	n/a					000000
opcode	000000	000000	001101	100011	101011	000100	001111	000000
	addu	subu	ori	lw	sw	beq	lui	nop
RegDst	1	1	0	0	x	x	0	x
ALUSrc	0	0	1	1	1	0	x	x
MemtoReg[1:0]	00	00	00	01	xx	xx	10	xx
RegWrite	1	1	1	1	0	0	1	0
MemWrite	0	0	0	0	1	0	0	0
nPC_sel	0	0	0	0	0	1	0	0
ExtOp	x	x	1	0	0	x	0	x
ALUctr[1:0]	Add	Subtract	Or	Add	Add	xx	xx	xx

IV. 测试程序说明

测试指令集：

```
.data
```

```
testarr: .space 8
```

```
.text
```

```
lui $t0, 0x1000          #Load upper immediate (of
                           high-order 16-bit),write 0x10000000 to $t0
```

```
ori $t1, $t0, 0x0001     #Set $t1 to bitwise OR of $t0
                           and 0x1000001
```

```

nop                                #Null op

addu $t2, $t1, 3                  #Set $t2 to 0x10000004
subu $t3, $t1, $t2                #Set $t3 to (ALU operation $t1
- $t2), no overflow (nothing changed)
nop #Null op

sw $t3, testarr($zero)           #Write $t3' s value to
DM[testarr+$zero] 0x10000000
beq $t3, $t2, any                 #ALU checks if
GRF[t3]==GRF[t2], if yes then goto any, else PC+4
lw $t3, testarr($zero)           #Load DM[testarr+$zero] to
GRF[t2] 0x10000000
nop                                #Null op

any: ori $t0, $t0, 0x1010         #Set $t0 to bitwise OR of
itself ($t0) and 0x1000001 -> 0x10001010

```

机器码:

3c081000

35090001

00000000

3c010000

34210003

01215021

3c010000

01215823

00000000

ac0b0000

116a0002

8c0b0000

00000000

35081010

V. 思考题

(L0. T2)

1. 若 PC（程序计数器）位数为 30 位，试分析其与 32 位 PC 的优劣。

优势：32 位 PC 可以访问 PC+4，比 30 位的访问的空间多。

劣势：32 位 PC 的设计比 30 位 PC 的更复杂。由于 32 位 PC 的低两位都是 0，如果用 30 位 PC 的话，每次 PC+1 即可，相当于 32 位 PC 的高 30 位

2. 现在我们的模块中 IM 使用 ROM， DM 使用 RAM， GRF 使用寄存器，这种做法合理吗？ 请给出分析，若有改进意见也请一并给出。

合理。

IM 里的值是不能被改变的，所以 IM 应该用 ROM

DM 存储操作数据，有可能会有更新，所以用 RAM

GRF 是临时存储单元，所以用寄存器。

(L0. T3)

1. 结合上文给出的样例真值表，给出 RegDst, ALUSrc, MemtoReg, RegWrite, nPC_Sel, ExtOp 与 op 和 func 有关的布尔表达式（表达式中只能使用“与、或、非”3 种基本逻辑运算。）

$$RegDst = \overline{Op5} \overline{Op4} \overline{Op3} \overline{Op2} \overline{Op1} \overline{Op0} \overline{Func5} \overline{Func4} \overline{Func3} \\ \overline{Func2} \overline{Func0}$$

$$RegWrite = \overline{Op5} \overline{Op4} \overline{Op3} \overline{Op2} \overline{Op1} \overline{Op0} \overline{Func5} \overline{Func4} \overline{Func3} \\ \overline{Func2} \overline{Func0} + \overline{Op5} \overline{Op4} \overline{Op3} \overline{Op2} \overline{Op1} \overline{Op0} \\ + Op5 \overline{Op4} \overline{Op3} \overline{Op2} Op1 Op0$$

$$ALUSrc = \overline{Op5} \overline{Op4} \overline{Op3} \overline{Op2} \overline{Op0} + Op5 \overline{Op4} \overline{Op2} Op1 Op0$$

$$MemtoReg = Op5 \overline{Op4} \overline{Op3} \overline{Op2} Op1 Op0$$

$$nPC_Sel = \overline{Op5} \overline{Op4} \overline{Op3} \overline{Op2} \overline{Op1} \overline{Op0}$$

$$ExtOp = Op5 \overline{Op4} \overline{Op2} Op1 Op0$$

2. 充分利用真值表中的 X 可以将以上控制信号化简为最简单的表达式，请给出化简后的形式。

$$RegDst = \overline{Op5} \overline{Op4} \overline{Op3} \overline{Op2} \overline{Op1} \overline{Op0} \overline{Func5} \overline{Func4} \overline{Func3} \\ \overline{Func2} \overline{Func0}$$

$$RegWrite = \overline{Op5} \overline{Op4} \overline{Op3} \overline{Op2} \overline{Op1} \overline{Op0} \overline{Func5} \overline{Func4} \overline{Func3} \\ \overline{Func2} \overline{Func0} + \overline{Op5} \overline{Op4} \overline{Op3} \overline{Op2} \overline{Op1} \overline{Op0} \\ + Op5 \overline{Op4} \overline{Op3} \overline{Op2} Op1 Op0$$

$$ALUSrc = \overline{Op5} \overline{Op4} \overline{Op3} \overline{Op2} \overline{Op0} + Op5 \overline{Op4} \overline{Op2} Op1 Op0$$

$$MemtoReg = Op5 \overline{Op4} \overline{Op3} \overline{Op2} Op1 Op0$$

$$nPC_Sel = \overline{Op5} \ \overline{Op4} \ \overline{Op3} \ Op2 \ \overline{Op1} \ \overline{Op0}$$

$$ExtOp = Op5 \ \overline{Op4} \ \overline{Op2} \ Op1 \ Op0$$

- 事实上，实现 nop 空指令，我们并不需要将它加入控制信号真值表，为什么？请给出你的理由。

因为 nop 的机器码是 0x00000000（全 0）。所以 nop 执行的时候，MemWrite, WriteEn 等要么是 0，要么是 x。

(L0.T4)

- 前文提到，“可能需要手工修改指令码中的数据偏移”，但实际上只需再增加一个 DM 片选信号, 就可以解决这个问题。请阅读相关资料并设计一个 DM 改造方案使得无需手工修改数据偏移。

假设 DM 为 256MB，在 0x30000000~0x3FFFFFFF 区间，在做选择时，只需要当前指令取出来。ALU 运算后得到的地址的高 4 位与 0x3 作比较（无符号），大于则片选信号为 1，小于则为 0。

- 除了编写程序进行测试外，还有一种验证 CPU 设计正确性的办法——形式验证。形式验证的含义是根据某个或某些形式规范或属性，使用数学的方法证明其正确性或非正确性。请搜索“形式验证 (Formal Verification)”了解相关内容后，简要阐述相比与测试，形式验证的优劣。

优势：

- 形式验证是用数学方法将待验证电路和功能描述或参考设计直接进行比较，所以测试者不必考虑如何获得测试向量
- 形式验证对指定描述所有可能的情况进行验证，而不仅仅对其中的一个子集进行多次试验，因此有效地克服了模拟验证的不足。

3. 形式验证可以短时间内进行从系统级到门级的验证，所以可以尽快发现和改正电路设计中的一些错误。

劣势：

形式验证还不能有效的验证电路的性能（电路的时延和功耗等）。